

## I. Comment communiquer

### I. 1. Encodage du voyant S1et du bouton Inp 4

Réaliser l'assemblage graphique avec les éléments de ProfiLab.

Etablir son équation logique

### I. 2. Encodage de l'interrupteur Int1 et du voyant LD5

Réaliser l'assemblage graphique avec les éléments de ProfiLab.

Etablir son équation logique

### I. 3. Encodage d'un système de porte dans une entreprise

Réaliser l'assemblage graphique ci-dessous avec les éléments de ProfiLab.

Etablir ses équations logiques.

